

计算机学院课程

# 计算机组成原理

## 支持I/O

高小鹏

北京航空航天大学计算机学院  
系统结构研究所

### 容量与地址线

- 总容量=容量/单元×单元总量
- 地址线：决定单元的总量
  - ◆ 8位地址：256个单元
  - ◆ 20位地址：1M个单元
  - ◆ 32位地址：4G个单元
- 示例：4GB，仅仅是存储总量的概念
  - ◆ 在没有明确单元容量时，无法判断地址线宽度；反之亦然
  - ◆  $1B \times 4G$ ； $4B \times 1G$ ； $8B \times 512M$



## CPU地址空间

- 地址空间：数学概念，CPU能访问的空间
  - ◆ MIPS：CPU地址空间为 $4GB = 1B/\text{单元} \times 4G\text{单元}$ 
    - ALU计算的地址宽度为32位，对应4G个地址单元
    - 每个地址单元宽度为byte
- 存储器：实体，关键属性是容量
  - ◆ 存储器属性：容量、数据线宽度、地址线宽度、性能、读写方式等
  - ◆ 容量 =  $\text{数据线宽度}/8 \times \log_2^{\text{地址线宽度}}$ 
    - 例如SRAM芯片：32位数据，20位地址，则容量为4MB



## 存储器与地址空间


- 地址映射：将某段地址空间分配给某个存储器
- 例如：把1GB DRAM映射在4GB地址空间可以有N种方案
  - ◆ 方案1：位于 $0x0000\_0000 \sim 0x3FFF\_FFFF$
  - ◆ 方案2：位于 $0x1000\_0000 \sim 0x4FFF\_FFFF$
  - ◆ 方案3：位于 $0x0000\_0003 \sim 0x4000\_0002$



## 地址空间与存储器/设备

- CPU地址空间根据存储器/设备的容量需求被划分为若干区域

- 每个区域对应一个存储器或设备

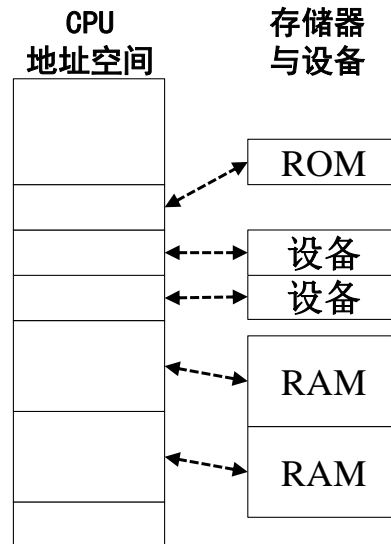


7

北京航空航天大学计算机学院
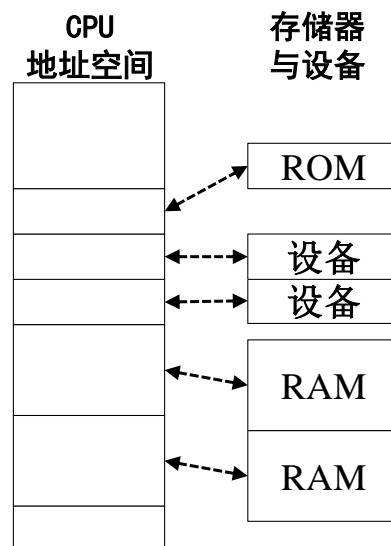
## 软件：读写存储器/设备

- LW/STORE指令
- 本质：地址对应于某个存储单元或设备寄存器
  - 设备寄存器被映射到地址空间
- 从软件角度看，读写设备寄存器与读写存储器无差别




8

北京航空航天大学计算机学院

## 数据通路：增加信号

- 增加必要的地址、数据

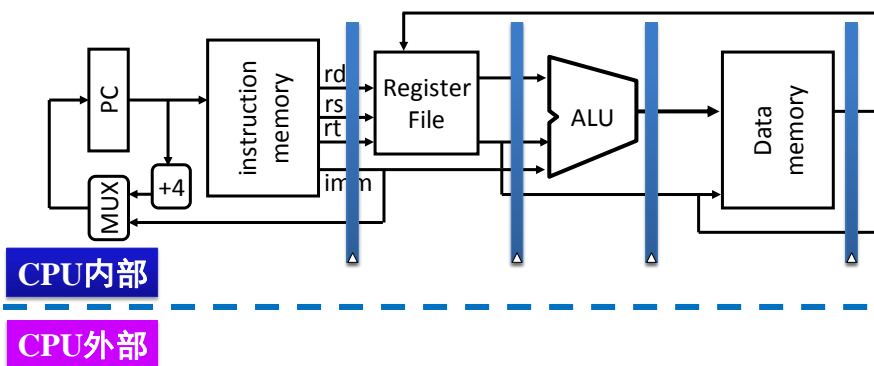


9

北京航空航天大学计算机学院
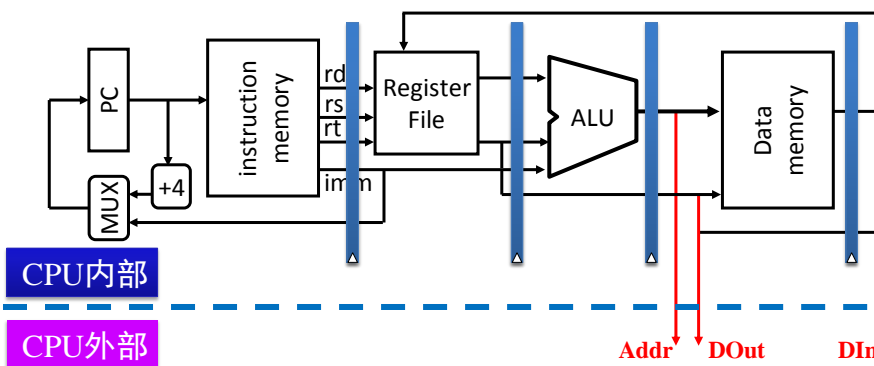
## 数据通路：增加信号

- 增加必要的地址、数据
  - ◆ Addr: ALU计算的存储器地址
  - ◆ DOut: CPU写数据
  - ◆ DIn: CPU读入的数据




10



北京航空航天大学计算机学院  
School of Computer Science and Engineering, Beihang University
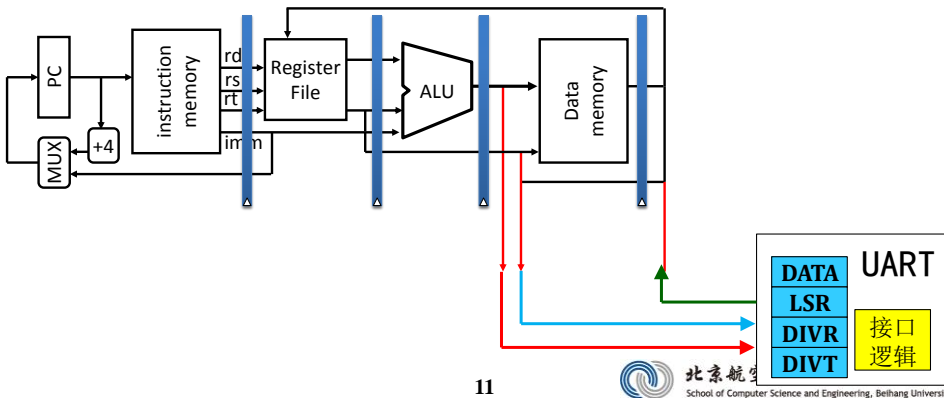
## 支持对I/O的访问：与设备对接

- 每个设备都有自己的 $\text{addr}_{\text{dev}}$ 、 $\text{din}$ 、 $\text{dout}$ 
  - $\text{Addr}_{\text{dev}}$ ：选择设备内部的寄存器。其本质是offset
  - 设备内部的寄存器数量少，因此 $\text{Addr}_{\text{dev}}$ 位数少
- Q:  $\text{Addr}_{\text{CPU}}$ 位数多，怎么处理？
  - A: 只保留必要的低位地址即可




11



北京航空航天大学  
School of Computer Science and Engineering, Beihang University
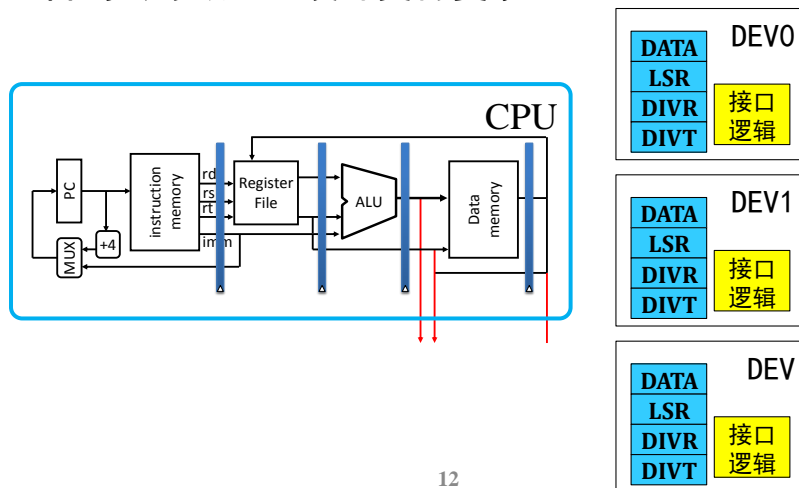
## 多个设备怎么办？

- CPU不能为每个设备都提供一套地址/数据
  - 否则会导致CPU设计变得复杂




12

计算机学院
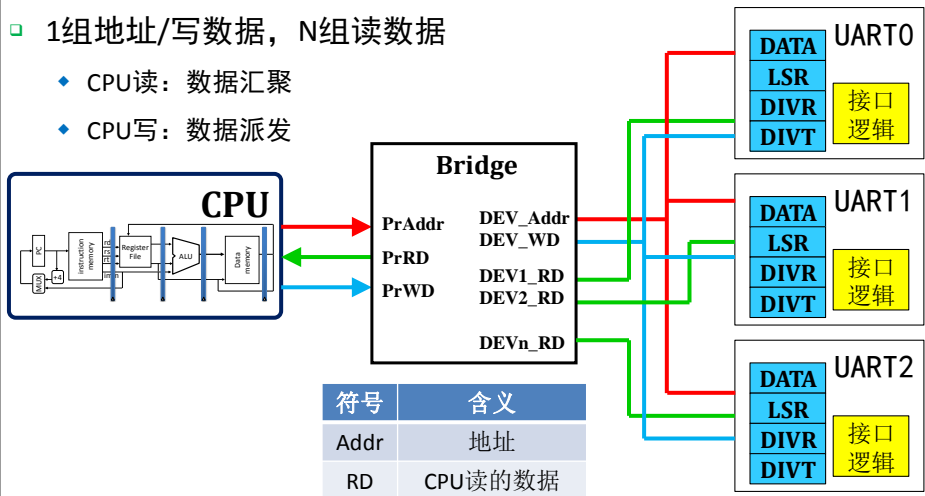
# 增加新模块：Bridge


- Bridge：类似与网络switch
  - CPU侧：1组接口。设备侧：N组接口
- 1组地址/写数据，N组读数据
  - CPU读：数据汇聚
  - CPU写：数据派发



符号	含义
Addr	地址
RD	CPU读的数据
WD	CPU写的的数据
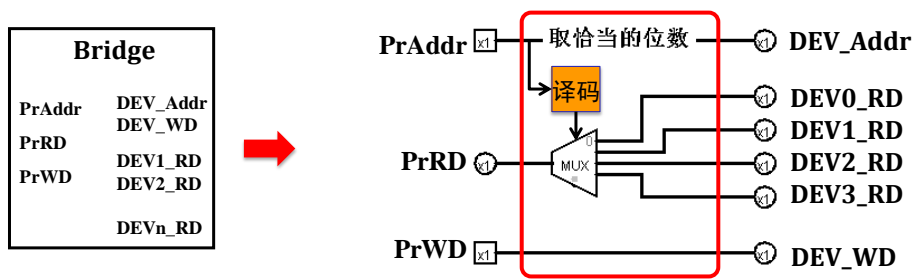
## Bridge功能及内部结构


- 完成地址、数据转换，控制信号的产生
  - 地址
  - 读数据
  - 写数据



## 地址图

- 地址图：所有设备在地址空间的分布区域
  - CPU读写设备(其实是程序员)必须知道设备地址
  - Bridge也必须知道设备，否则无法完成译码
  - 示例：假设备0~3均需要256B的地址空间需求

设备	MIPS地址范围	占用空间
DEV0	A0000000 <sub>H</sub> ~ A00000FF <sub>H</sub>	256字节
DEV1	A0000100 <sub>H</sub> ~ A00001FF <sub>H</sub>	256字节
DEV2	A0000200 <sub>H</sub> ~ A00002FF <sub>H</sub>	256字节
DEV3	A0000300 <sub>H</sub> ~ A00003FF <sub>H</sub>	256字节

 


15

北京航空航天大学计算机学院

## Bridge功能(1)：输出地址<sup>1/2</sup>

- DEV\_Addr地址：将PrAddr[X:2]直接输出即可
  - X：由N个设备中地址空间需求最大者决定
  - 所有设备都只接入各自必要的地址
- 示例：由于DEV3的地址空间为1MB，因此X为19

设备	MIPS地址范围	占用空间
DEV0	A0000000 <sub>H</sub> ~ A00000FF <sub>H</sub>	256字节
DEV1	A0000100 <sub>H</sub> ~ A00001FF <sub>H</sub>	256字节
DEV2	A0000200 <sub>H</sub> ~ A00002FF <sub>H</sub>	256字节
DEV3	A0100000 <sub>H</sub> ~ A01FFFFF <sub>H</sub>	1MB字节

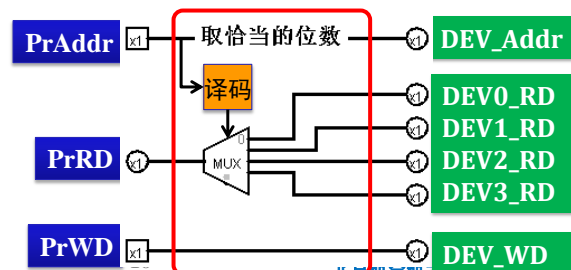

Bridge功能(1): 输出地址<sup>2/2</sup>

▪ DEV0~2: 引入DEV\_Addr[7:2]即可

▫ DEV0~2地址空间需求: 256B

▪ DEV3: 必须引入DEV\_Addr[19:2]

▫ DEV3地址空间需求: 1MB

设备	MIPS地址范围	占用空间
DEV0	A0000000 <sub>H</sub> ~ A00000FF <sub>H</sub>	256字节
DEV1	A0000100 <sub>H</sub> ~ A00001FF <sub>H</sub>	256字节
DEV2	A0000200 <sub>H</sub> ~ A00002FF <sub>H</sub>	256字节
DEV3	A0100000 <sub>H</sub> ~ A01FFFFF <sub>H</sub>	1MB字节

PrAddr

PrRD

PrWD

取恰当的位数

译码

MUX

DEV\_Addr

DEV0\_RD

DEV1\_RD

DEV2\_RD

DEV3\_RD

DEV\_WD

Bridge功能(2): 地址匹配

▪ 设备地址译码

▫ 设备基地址: 分为高位和低位

◆ 基地址低位: 位数由设备占用空间大小决定, 也就是偏移地址的位数

◆ 基地址高位: Bridge用于译码选择

设备

设备	MIPS地址范围	占用空间
DEV0	A0000000 <sub>H</sub> ~ A00000FF <sub>H</sub>	256字节
DEV1	A0000100 <sub>H</sub> ~ A00001FF <sub>H</sub>	256字节
DEV2	A0000200 <sub>H</sub> ~ A00002FF <sub>H</sub>	256字节
DEV3	A0100000 <sub>H</sub> ~ A01FFFFF <sub>H</sub>	1MB字节

PrAddr

PrRD

PrWD

取恰当的位数

译码

MUX

DEV\_Addr

DEV0\_RD

DEV1\_RD

DEV2\_RD

DEV3\_RD

DEV\_WD

31

X+1

X

0

基地址高位

基地址低位

设备0 A0000000<sub>H</sub>

设备1 A0000100<sub>H</sub>

设备2 A0000200<sub>H</sub>

设备3 A0100000<sub>H</sub>

8



## Bridge功能(2): 地址匹配

- 设备地址译码


- 为每个设备产生一个译码信号

设备0 **A0000000**<sub>H</sub>  
设备1 **A0000100**<sub>H</sub>  
设备2 **A0000200**<sub>H</sub>  
设备3 **A0100000**<sub>H</sub>

Verilog  
样例

```
assign HitDEV0 = (PrAddr[31:8] == 'hA00000) ;  
...  
assign HitDEV3 = (PrAddr[31:20] == 'hA01) ;
```

HitDEV3  
电路模型

 

## Bridge功能(3): CPU读数据

- 所有设备的**数据输出**汇聚至CPU的**数据输入**
- MUX的控制由PrAddr中某些位译码决定

常规  
写法

```
assign PrRD = (HitDEV0) ? DEV0_RD :  
              (HitDEV1) ? DEV1_RD :  
              . . .  
              DEV3_RD ;
```

支持  
Debug  
写法

```
assign PrRD = (HitDEV0) ? DEV0_RD :  
              (HitDEV1) ? DEV1_RD :  
              . . .  
              (HitDEV3) ? DEV3_RD :  
              `DEBUG_DEV_DATA ;
```



Bridge功能(4): CPU写数据

■ CPU写数据: 连接至所有设备的输入

□ 直通输出, 不需要再转换

■ 控制信号: We

□ 有多少个设备, 就需要多少个We

□ Verilog样例代码:

```
assign WeDEV3 = WeCPU & HitDEV3 ;
```

PrRD

PrWD

MUX

DEV0\_RD

DEV1\_RD

DEV2\_RD

DEV3\_RD

DEV\_WD

问题: 谁来区分存储器和设备?

■ 假设\$S0为0xA000\_0000

■ lw \$t0, 0(\$S0): 是否同时会读存储器和设备?

设备	MIPS地址范围
DEV0	A0000000 <sub>H</sub> ~A00000FF <sub>H</sub>
DEV1	A0000100 <sub>H</sub> ~A00001FF <sub>H</sub>
DEV2	A0000200 <sub>H</sub> ~A00002FF <sub>H</sub>
DEV3	A0000300 <sub>H</sub> ~A00003FF <sub>H</sub>

22

北京航空航天大学计算机学院

10

