 



计算机组成原理实验报告

一、CPU 设计文档

(一) 总体设计




图表 1 模块设计

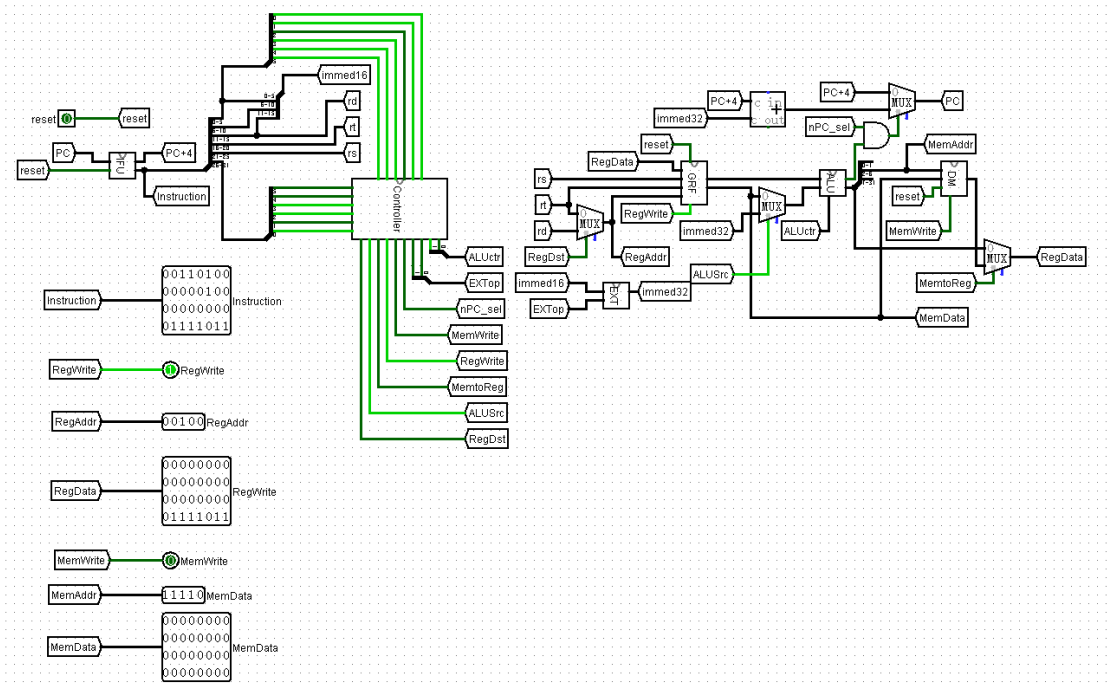

图表 2 总体设计

(二) 模块规格

1. IFU（取指令单元）

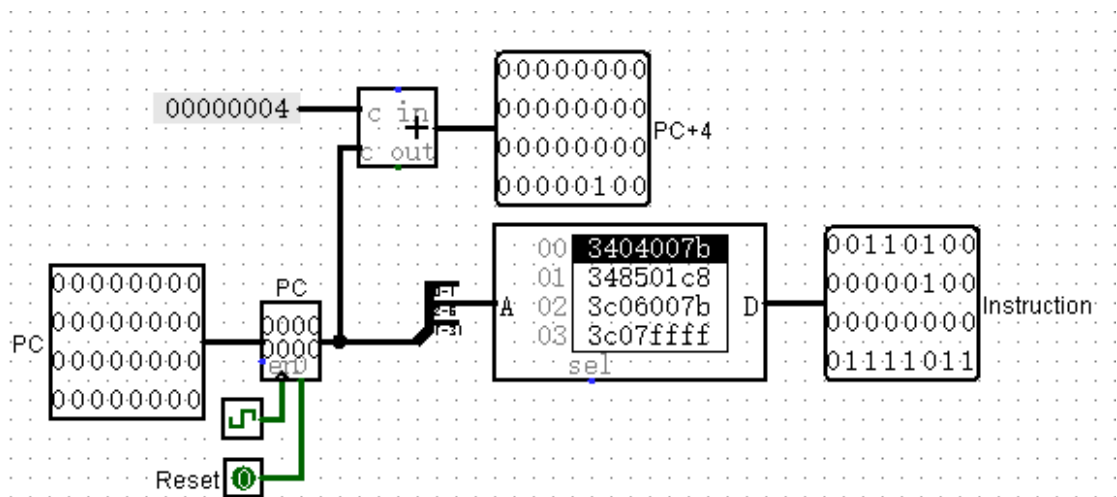

图表 3IFU

1) 端口说明

表格 1 IFU 端口说明


信号名	方向	描述
PC[31:0]	I	当前指令地址
Reset	I	复位信号 1: 复位 0: 无效
PC+4[31:0]	O	下一条指令地址
Instruction[31:0]	O	32 位 MIPS 指令

2) 功能定义


表格 2 IFU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	复位信号有效时，PC 被置为 0x00000000
2	取指令	根据 PC 从 IM 中取出指令
3	计算下一条指令地址	$PC \leftarrow PC + 4$

2. GRF（通用寄存器组）

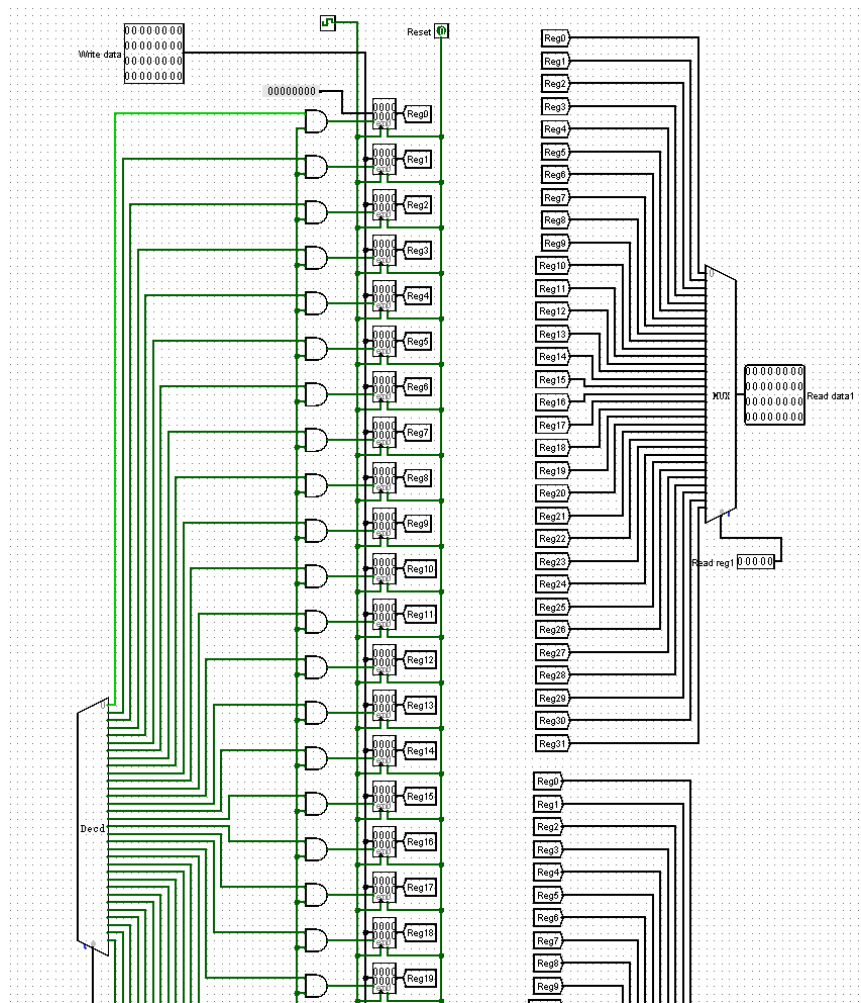

图表 4GRF

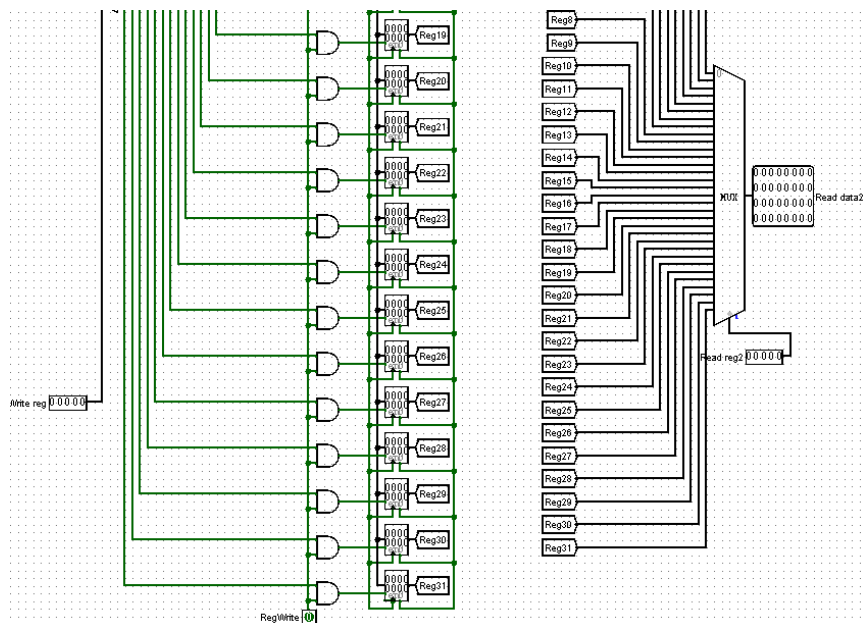

图表 5GRF

1) 端口说明

表格 3GRF 端口说明


信号名	方向	描述
Write data[31:0]	I	写入的 32 位数据
Reset	I	复位信号 1: 复位 0: 无效
Read reg1[4:0]	I	读寄存器 1 编号
Read reg2[4:0]	I	读寄存器 2 编号
Write reg[4:0]	I	写寄存器编号
RegWrite	I	写控制信号 1: 写入 0: 无效
Read data1[31:0]	O	32 位寄存器 1 输出
Read data2[31:0]	O	32 位寄存器 2 输出

2) 功能定义

表格 4GRF 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	复位信号有效时，32 个寄存器被置为 0x00000000
2	写寄存器	写寄存器控制信号有效时，把 32 位数据写入寄存器
3	读寄存器	根据输入的地址读出两个寄存器中的值

3. ALU（算术逻辑单元）

 

图表 6ALU

1) 端口说明

表格 5ALU 端口说明

信号名	方向	描述
A[31:0]	I	32 位写入数据 1
B[31:0]	I	32 位写入数据 2
ALUOp[1:0]	I	控制信号 00: 加运算 01: 减运算 10: 或运算 11: 输出写入数据 2
Zero	O	相等信号 1: 相等 0: 不相等
Result[31:0]	O	32 位输出数据


2) 功能定义

表格 6ALU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
----	------	------

1	加运算	A+B
2	减运算	A-B
3	或运算	A B
4	输出写入数据 2	B
5	比较运算	A==B

4. DM（数据存储器）

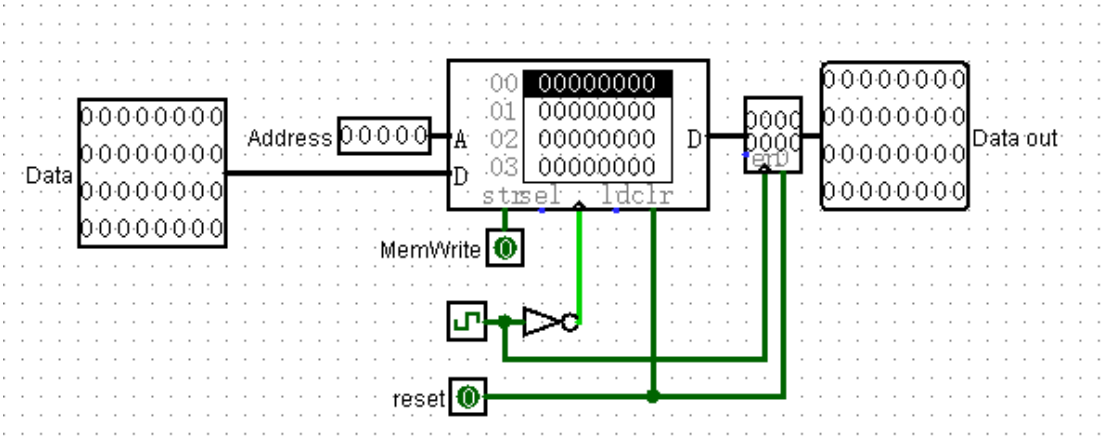

图表 7DM

1) 端口说明

表格 7DM 端口说明


信号名	方向	描述
Address[4:0]	I	5 位写入内存地址
Data[31:0]	I	32 位写入数据
reset	I	复位信号 1: 复位 0: 无效
MemWrite	I	写内存控制信号 1: 写入 0: 无效
Dataout[31:0]	O	32 位输出数据

2) 功能定义

表格 8DM 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	复位信号有效时，内存和读出内存的寄存器被置为 0x00000000
2	写内存	写内存控制信号有效时，根据输入的地址写入 32 位数据
3	读内存	根据输入的地址读出内存数据

5. EXT（位扩展器）

 

图表 8EXT

1) 端口说明

表格 9EXT 端口说明

信号名	方向	描述
Immed16[15:0]	I	16 位写入立即数
EXTop[1:0]	I	扩展控制信号 00: 无符号扩展 01: 低 16 位补 0 10: 有符号扩展 11: 有符号扩展后逻辑左移两位

Immed32[31:0]	0	32 位输出立即数
---------------	---	-----------

2) 功能定义


表格 10EXT 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	无符号扩展	高 16 位补 0
2	低 16 位补 0	低 16 位补 0
3	有符号扩展	Immed[15]为 1 时高 16 位补 1，为 0 时高 16 位补 0
4	有符号扩展后逻辑左移两位	Immed[15]为 1 时高 16 位补 1，为 0 时高 16 位补 0，再左移两位，溢出舍去，低 2 位补 0

6. Controller（控制器）

见第二章控制器设计。

（三） 控制器设计

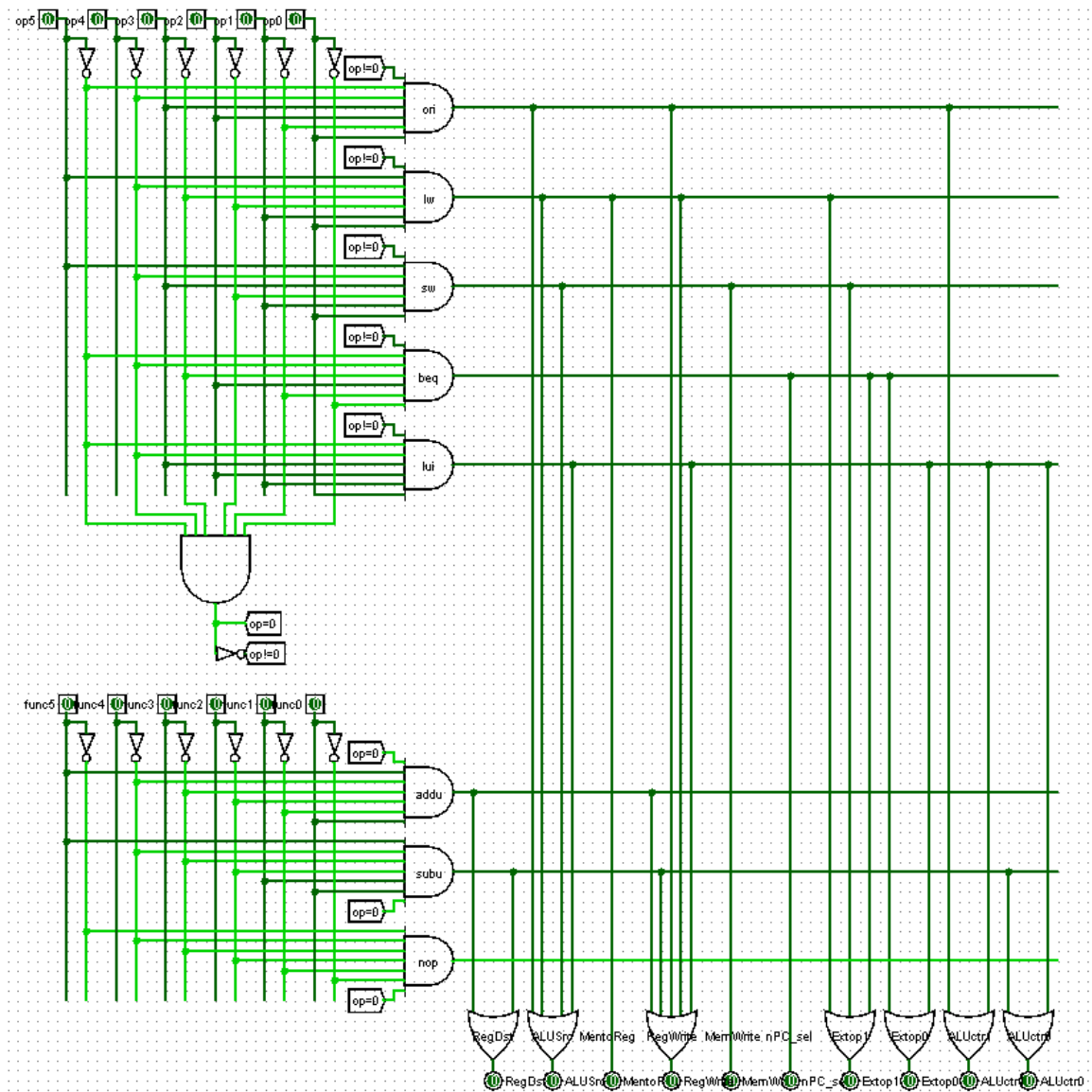

图表 9Controller

1. 端口说明

表格 11Controller 端口说明

信号名	方向	描述
op[5:0]	I	6 位指令码 op
func[5:0]	I	6 位功能码 func
RegDst	O	GRF 写寄存器决定信号 1: rd 0: rt
ALUSrc	O	ALU 输入数据 B 决定信号 1: 32 位立即数

		0: GRF 寄存器 2 输出值
MemtoReg	0	GRF 写入数据决定信号 1: DM 输出数据 0: ALU 输出数据
RegWrite	0	GEF 写寄存器信号 1: 写寄存器 0: 无效
MemWrite	0	写内存 DM 信号 1: 写入内存 0: 无效
nPC_sel	0	跳转信号 Zero 为 1 时: 1: 跳转 0: 无效 Zero 为 0 时: 无效
EXTop[1:0]	0	扩展控制信号 00: 无符号扩展 01: 低 16 位补 0 10: 有符号扩展 11: 有符号扩展后逻辑左移 两位
ALUctr[1:0]	0	ALU 控制信号 00: 加运算 01: 减运算 10: 或运算 11: 输出写入数据 2

2. 真值表

表格 12Controller 真值表

func	100001	100011	N/A					
op	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111	000000
	addu	subu	ori	lw	sw	beq	lui	nop
RegDst	1	1	0	0	x	x	0	0
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	1	0
MemtoReg	0	0	0	1	x	x	x	0
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0	0
nPC_sel	0	0	0	0	0	1	0	0
EXTop	x	x	00	10	10	11	01	00
ALUctr	00	01	10	00	00	x	11	00

(四) 测试程序

(一) 测试程序

```
.data

.text

#测试 ori 指令

#第三个立即数是无符号扩展，不存在负数的情况

ori $a0, $0, 123      #测试与 0 进行 or 运算
ori $a1, $a0, 456     #测试两个非 0 数的 or 运算

#测试 lui 指令

lui $a2, 123          #测试，构造正数
lui $a3, 0xffff       #测试，构造负数
```

#测试 addu 指令

#无符号相加，不存在负数情况

addu \$s0, \$a0, \$a2 #测试正数相加

#测试 subu 指令

#无符号相减，不存在负数情况

subu \$s1, \$a2, \$a0 #测试正数相减

#测试 sw 指令

ori \$t0, \$t0, 0x0000 #构造 0

sw \$a0, 0(\$t0) #测试 0111_1011 存入内存

sw \$a1, 4(\$t0) #测试 1_1111_1011 存入内存

#测试 lw 指令

lw \$s0, 0(\$t0) #测试 0111_1011 写入寄存器

lw \$s1, 4(\$t0) #测试 1_1111_1011 入寄存器

#测试 beq 指令

ori \$a0, \$0, 1 #构造 1

ori \$a1, \$0, 2 #构造 2

ori \$a2, \$0, 1 #构造 1

```
beq $a0, $a1, loop1    #测试不跳转
```

```
nop
```

```
beq $a0, $a2, loop2    #测试跳转
```

```
nop
```

```
loop1:ori $a0, $0, 0
```

```
loop2:ori $a1, $0, 0
```

(二) 机器码

3404007b

348501c8

3c06007b

3c07ffff

00868021

00c48823

35080000

ad040000

ad050004

8d100000

8d110004

34040001

34050002

34060001
10850003
00000000
10860002
00000000
34040000
34050000

(三) 期望输出


\$a0 0x00000001
\$a2 0x00000001
\$a3 0xffff0000
\$s0 0x0000007b
\$s1 0x000001fb

Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000001
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000001
\$a3	7	0xffff0000
\$t0	8	0x00000000
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$z0	16	0x0000007b
\$s1	17	0x000001fb
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x00001800
\$sp	29	0x00002ffc
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00000000
pc		0x00003050
hi		0x00000000
lo		0x00000000


图表 10MARS 输出

(四) Logisim 输出

GRF:

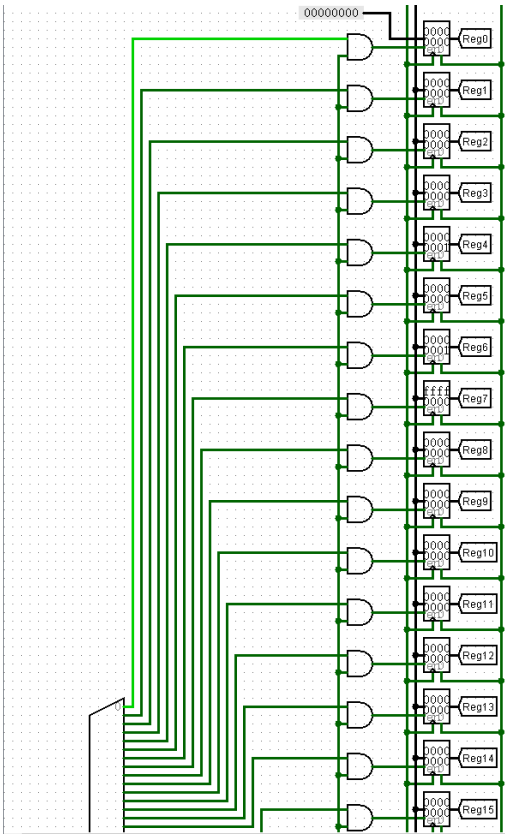


图表 11logisim 输出 1

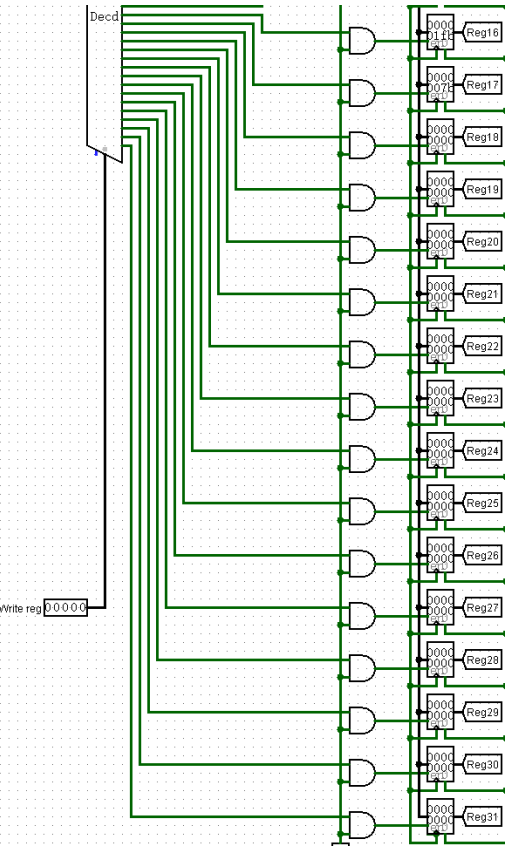

图表 12logisim 输出 2

DM:

 

图表 13logisim 输出 3

(五) 结论

期望输出与实际输出相同。

二、 思考题

(一) 若 PC（程序计数器）位数为 30 位，试分析其与 32 位 PC 的优劣。

30 位 PC 能寻址 256M 个字的位置，32 位则能寻 1GB 字的位置，因此 32 位寻址范围更广。然而 30 位 PC 使用 PC+1，取[4: 0]位，32 位 PC 使用 PC+4，取[6:2]位，实际上是相同的。但因 beq 等指令中，跳转时需要相加的立即数为 32 位，采用 30 位 PC 非常不便，因此采用 32 位 PC 更方便。

(二) 现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用寄存器，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

合理。IM 存储机器码，不应该改变，只需读出即可，因此使用 ROM；DM 为内存，其数据包含写入和读取，应使用 RAM；GRF 需要快速读写，以匹配 CPU 速度，因此用寄存器。

(三) 结合上文给出的样例真值表，给出 RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, nPC_Sel, ExtOp 与 op 和 func 有关的布尔表达式（表达式中只能使用“与、或、非”3 种基本逻辑运算。）

RegDst

$$\begin{aligned} &= \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]} \text{func}[5] \overline{\text{func}[4]} \overline{\text{func}[3]} \overline{\text{func}[2]} \overline{\text{func}[1]} \text{func}[0] \\ &+ \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]} \text{func}[5] \overline{\text{func}[4]} \overline{\text{func}[3]} \overline{\text{func}[2]} \text{func}[1] \text{func}[0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ALUSrc} &= \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \text{op}[2] \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]} \\ &\quad + \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0] \\ &\quad + \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0] \\ &\quad + \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \end{aligned}$$

$$\text{MemtoReg} = \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0]$$

RegWrite

$$\begin{aligned} &= \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]} \text{func}[5] \overline{\text{func}[4]} \overline{\text{func}[3]} \overline{\text{func}[2]} \overline{\text{func}[1]} \text{func}[0] \\ &+ \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]} \text{func}[5] \overline{\text{func}[4]} \overline{\text{func}[3]} \overline{\text{func}[2]} \text{func}[1] \text{func}[0] \\ &+ \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \text{op}[2] \overline{\text{op}[1]} \text{op}[0] \\ &+ \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0] \\ &+ \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \end{aligned}$$

$$\text{MemWrite} = \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0]$$

$$\text{nPC_sel} = \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \text{op}[2] \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]}$$

$$\begin{aligned} \text{EXTop}[1] &= \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0] \\ &\quad + \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0] \\ &\quad + \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \text{op}[2] \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]} \end{aligned}$$

$$\text{EXTop}[0] = \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \text{op}[2] \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]}$$

(四) 充分利用真值表中的 X 可以将以上控制信号化简为最简

单的表达式， 请给出化简后的形式。

RegDst

$$= \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]} \text{func}[5] \overline{\text{func}[4]} \overline{\text{func}[3]} \overline{\text{func}[2]} \text{func}[0]$$

$$\text{ALUSrc} = \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \text{op}[2] \overline{\text{op}[0]} + \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0]$$

$$\text{MemtoReg} = \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0]$$

RegWrite

$$= \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]} \text{func}[5] \overline{\text{func}[4]} \overline{\text{func}[3]} \overline{\text{func}[2]} \text{func}[0] \\ + \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \text{op}[2] \text{op}[0] + \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0]$$

$$\text{MemWrite} = \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \text{op}[3] \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0]$$

$$\text{nPC_sel} = \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \text{op}[2] \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]}$$

$$\text{EXTop}[1] = \text{op}[5] \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[2]} \text{op}[1] \text{op}[0] \\ + \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \text{op}[2] \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]}$$

$$\text{EXTop}[0] = \overline{\text{op}[5]} \overline{\text{op}[4]} \overline{\text{op}[3]} \text{op}[2] \overline{\text{op}[1]} \overline{\text{op}[0]}$$

(五) 事实上，实现 nop 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

nop 指令机器码为 0x00000000，不进行任何有效行为，因此不会影响控制信号真值表。

(六) 前文提到，“可能需要手工修改指令码中的数据偏移”，但实际上只需再增加一个 DM 片选信号，就可以解决这个问题。

请阅读相关资料并设计一个 DM 改造方案使得无需手工修改数

据偏移。

data base address[31:0]=0x00003000, 因此, data base address[12]=data base address[13]=1, 其余位都为零, 将第 12 或 13 位作为 DM 中 RAM 的 str 和 ld 信号之一控制 ld, MemWrite 为 1 时控制 str, 只有当第 12 或 13 位为 1 时才有可能对 DM 进行读写。

(七) 除了编写程序进行测试外, 还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性, 使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证 (Formal Verification)”了解相关内容后, 简要阐述相比与测试, 形式验证的优劣。

形式验证的优点: 不用考虑输入具体数据, 克服了不能穷举所有情况的问题, 耗时较短, 减小设计周期。

缺点: 过于抽象, 对抽象思维的要求高。